

1. ઓહમ ના નિયમ નો પ્રયોગ ચકાસી પ્રયોગ ના તારણો આલેખ દોરી સમજાવો.
2. 100 W, 220 V અને 60 W, 220 V નું રેટિંગ ધરાવતા બે બલ્બ વિદ્યુત મેઈન્સ સાથે સમાંતર જોડેલા છે. જો સપ્લાય વોલ્ટેજ 220 V હોય તો લાઈનમાંથી ખેંચતો પ્રવાહ કેટલો હશે ?